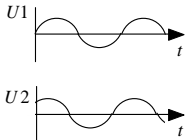
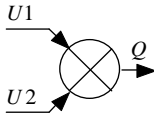
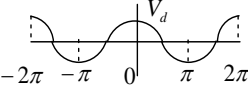
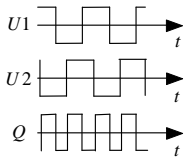
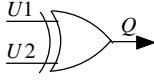
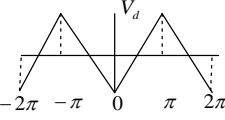
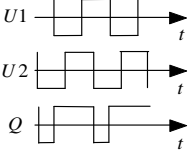
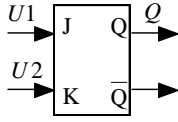
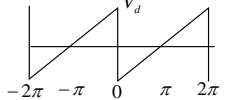
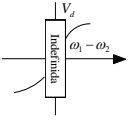


Tipo	Señales	Diagrama	Respuesta en fase	Respuesta en frecuencia
1. Multiplicador analógico				Indefinida
2. Multiplicador digital				Indefinida
3. Bistable JK				
4. Fase-frecuencia	