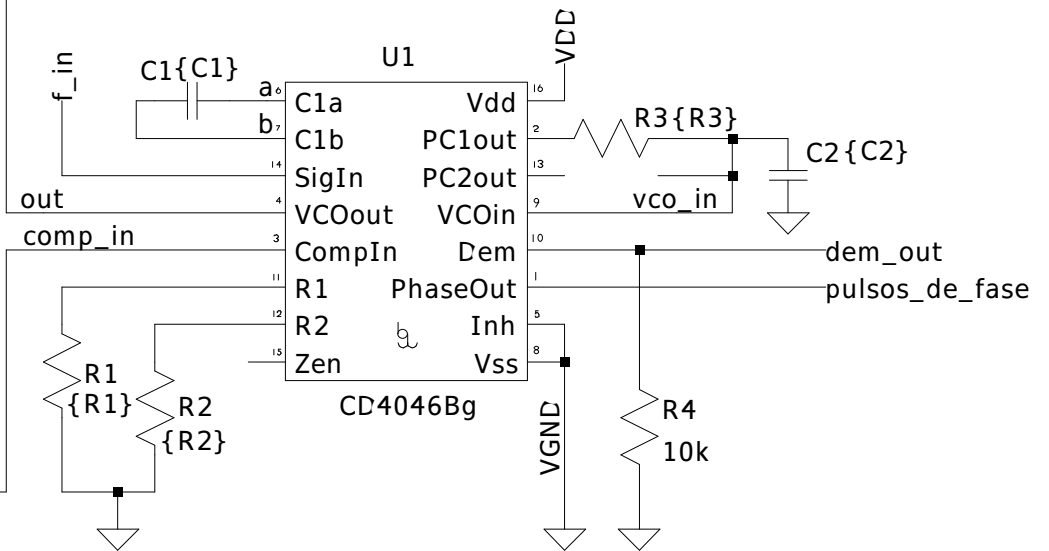


.param R1=3.3k R2=10k C1=820p  
.param R3=3.3k C2=10n  
.param f1=16k f2=24k vdd=12

Oscilador interno del VCO  
Filtro RC



.inc ../CD4000\_v.lib  
.inc CD4046Bg.sub  
.tran 0 5m 0 10n startup

